

Driven LRC Circuit, $R=1.078\text{ k}\Omega$, $C=0.40\text{ nF}$, $L=20.5\text{ mH}$

